

# ADC مبدل آنالوگ به دیجیتال

### مفهوم آنالوگ و دیجیتال چیست؟

دنیایی که پیرامون ما وجود دارد یک دنیای پیوسته یا آنالوگ است. به دما، فشار، حرارت، سرعت و خیلی از کمیت ها به کمیت های فیزیکی قابل اندازه گیری اطراف خود دقت کنید. متوجه می شوید که تغییرات این کمیت ها به صورت کاملا پیوسته اتفاق می افتد. در چنین شرایطی اگر بخواهیم دست به اندازه گیری بزنیم باید سیستم های ما تمام مقادیر را به طور پیوسته اندازه گیری کرده و روی آن ها پردازش انجام دهد، اما چون چنین امکانی وجود ندارد و سیستم های ما دیجیتال است نمی توانیم چنین کاری را انجام دهیم. به عبارت دیگر نمی توانیم یک کمیت پیوسته یا آنالوگ را مستقیما به یک سیستم پردازشی دیجیتال اعمال کنیم. به نظر شما راه حل چیست؟

درست حدس زدید. باید کمیت آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کنیم و سپس دست به پردازش بزنیم. اینجا همان نقطه ای بود که مبدل های آنالوگ به دیجیتال وارد بازی شدند تا بتوانند بین دنیای آنالوگ و دنیای دیجیتال پلی بزنند. برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید تا یک مثال بزنم. شما به بازار می روید و یک سنسور ولتاژ خریداری می کنید. با این سنسور شما می توانید دمای محیط را اندازه گیری کنید. خروجی این سنسور ولتاژ است و به ازای هر درجه تغییر دما ۱۰ میلی ولت تغییر می کند. میخواهید با یک میکروکنترلر AVR این تغییرات دما را اندازه گیری کرده و ثبت کنید. اما توجه کنید که برای AVR با فرض اینکه از منبع تغذیه  $\alpha$  ولتی برای آن استفاده کرده باشید، فقط دو ولتاژ  $\alpha$  و  $\alpha$  ولت در پین های خروجی آن معنا دارد. پس چگونه می توان ولتاژ خروجی حروجی آن معنا دارد. پس چگونه می مقدمات درباره ولتاژ خروجی دیجیتال و روش کار آن در AVR دارید. در ادامه روش کار را یاد میگیرید.

# مفاهيم اوليه ADC (analog to digital convertor

در هر مبدل آنالوگ به دیجیتال یک سری مفاهیم مشترک وجود دارد که ابتدا باید آن ها را بدانید تا بتوانید با آن ها کار کنید.

### اندازه گام:

هر ADC یک دقت دارد، به عبارتی از یک مقدار کمتر را نمی تواند اندازگیری کند. اندازه گام کوچکترین تغییری هست که یک مبدل آنالوگ به دیجیتال می تواند اندازه بگیرد. مثلا اگر اندازه گام برای یک ADC برابر با ۲۰ میلی ولت باشد. معنایش این است که تغییرات ۵ میلی ولتی را متوجه نمی شود و هرگاه ولتاژ نسبت به مقدار قبلی ۲۰ میلی ولت بیشتر یا کمتر شود می تواند تغییرات را تشخیص دهد.

# زمان تبدیل:

برای اینکه ورودی آنالوگ به خروجی دیجیتال تبدیل شود نیاز به زمان معینی است. این زمان به منبع کلاک متصل به ADC بستگی دارد(چون ADC یک مدار دیجیتال است و نیاز به کلاک دارد.). روشی که برای تبدیل ورودی آنالوگ به خروجی دیجیتال استفاده می شود نیز به تکنولوژی ساخت مبدل آنالوگ به دیجیتال بستگی دارد.

### رزولوشن:

رزولوشن یا وضوح یا درجه تفکیک نام های مختلفی است که برای تعداد بیت استفاده شده در ADC به کار می رود. شاید شنیده باشید که ADC در AVR ده بیتی است. این بدین معناست که خروجی دیجیتال در قالب ۱۰ بیت ارائه خواهد شد. هرچه رزولوشن بیشتر باشد، اندازه گام کمتر خواهد بود.( برای درک جمله ی آخر کمی صبور باشید).

### ولتاژ مرجع:

یک ولتاژ ورودی است که به عنوان مرجع استفاده شده و به همراه رزولوشن اندازه گام را معلوم می کند. دقت کنید که ولتاژ ورودی ADC می تواند بین صفر تا ولتاژ مرجع تغییرات کند. فرض کنید که از ADC هشت بیتی استفاده می کنید. اندازه گام به صورت روبه رو محاسبه می شود: (۲ به توان ۸/ولتاژ مرجع برابر ۲۵۶).

### خروجی داده دیجیتال:

وقتی مقدار آنالوگ به دیجیتال تبدیل شد، باید در قالب یک رشته از بیت ها ارائه شود. به این رشته بیت خروجی داده دیجیتال گفته می شود. برای مثال در یک ADC هشت بیتی، ۸ بیت خروجی دیجیتال از D0 تا D7داریم که با استفاده از رابطه زیر بدست می آید:

(اندازه گام/ولتاژ ورودی)

مفاهیم اولیه گفته شد. توصیه میکنم یک بار دیگر مفاهیم را با خودتان مرور کنید تا بهتر در ذهنتان جا بگیرید. حال که مفاهیم را مرور کردید. با بیان یک مثال بحث را بیشتر باز خواهیم کرد.

#### مثال

فرض کنید در یک ADC با رزولوشن  $\Lambda$  بیت، ولتاژ مرجع را  $\Lambda$  ولت انتخاب کرده ایم. در این صورت تغییر ولتاژ ورودی بین صفر تا ولتاژ مرجع باعث تغییر دیتای خروجی ADC بین  $\Lambda$  تا  $\Lambda$  خواهد شد. به عبارتی تغییرات به  $\Lambda$  که تقسیم می شوند. اگر ولتاژ ورودی روی صفر ولت باش خروجی  $\Lambda$  و اگر ولتاژ ورودی روی  $\Lambda$  ولت باشد خروجی  $\Lambda$  ولت باشد خروجی دیجیتال را به دست آوریم. برای این کار باید اندازه گام را به دست آوریم. به عبارت دیگر باید بدانیم هر تغییر قابل اندازه گیری در ADC چند ولت است. پس ولتاژ مرجع را بر  $\Lambda$  (۲ به توان تعداد بیت که اینجا  $\Lambda$  است) تقسیم می کنیم که  $\Lambda$  ولت از چند پله (چند تا  $\Lambda$  امیلی ولت تقسیم می کنیم که  $\Lambda$  ولت از چند پله (چند تا  $\Lambda$  میلی ولت تقسیم می کنیم که  $\Lambda$  ولت این عدد در مبنای ده است که در خروجی  $\Lambda$  ADC قرار می گیرد.

توصیه میکنم برای همین مثال خروجی دیجیتال را برای ولتاژ 4.5 ولت و 1.7 ولت به دست آورید.

حالا نوبت به آن رسیده تا درباره اتفاقاتی که داخل ADC رخ می دهد بیشتر حرف بزنیم و با روش های تبدیل بیشتر آشنا شویم .

# معرفی انواع روش های تبدیل آنالوگ به دیجیتال


۶ روش برای تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال وجود دارد که در زیر به صورت لیست بیان می شوند، اما فقط روش تقریب متوالی توضیح داده خواهد شد.

- روش موازی یا همزمان
  - روش پله ای
- روش تقريب متوالي (Successive Approximation)
  - روش تبدیل ولتاژ به زمان( تک شیب)
    - روش دو شیب
    - روش تبدیل ولتاژ به فرکانس
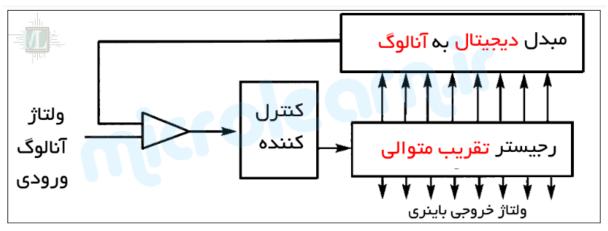
# روش تقريب متوالى

این روش برای اجرا نیاز به چهار بخش اساسی دارد. همانطور که در شکل زیر هم مشخص شده این بخش ها عبارتند از:

- رجيستر تقريب متوالي
  - مقایسه کننده
    - واحد كنترل
- مبدل دیجیتال به آنالوگ



طرز کار این مدار بدین شکل است که رجیستر تقریب متوالی با یک مقدار اولیه که دیجیتال است شروع می کند. این مقدار به واحد دیجیتال به آنالوگ داده می شود و خروجی آنالوگ تولید می شود. همان طور که در شکل مشاهده می کنید این خروجی به یک مقایسه کنند داده می شود تا با ولتاژ آنالوگ ورودی مقایسه شود. در صورتی که تساوی برقرار باشد مقدار موجود در رجیستر تقریب متوالی به عنوان مقدار دیجیتال صحیح به دست می آید. اما در غیر این صورت فرمان تغییر داده می شود تا رجیستر تقریب متوالی تغییر کند. این روال تا جایی ادامه پیدا می کند که تساوی بین ولتاژ آنالوگ ورودی و ولتاژ خروجی مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ حاصل شود.


### معرفي واحد ADC در ATmega16/32

از آن جایی که میکروکنترلر Atmega16/32 در بین سایر اعضای خانواده ی AVR تقریبا تمام امکانات را در خود جای داده است، برای هدف آموزش خیلی خیلی مناسب به نظر می رسد. شما با یادگیری یکی از امکانات AVR در این شماره می توانید آن را تعمیم داده و در سایر اعضای خانواده AVR هم مورد استفاده قرار دهید. از این به بعد برای ADC گفته می شود برای Atmega32, ATmega16 است.
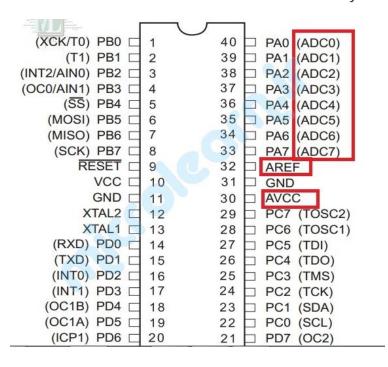
# مهم ترین ویژگی های ADC در Atmega32/16

- دقت ده ست
- زمان تبدیل بین ۶۵ تا ۲۶۰ میکروثانیه
- هشت کانال ورودی تک خروجی مولتی پلکس شده
  - هفت کانال ورودی دیفرانسیلی
  - دو کانال ورودی دیفرانسیلی با بهره ی ۱۰ و ۲۰۰
  - محدوده ی ولتاژ ورودی به ADC از صفر تاVCC
- قابل انتخاب بودن ولتاژ مرجع داخلی ۲.۵۶ ولت برایADC
  - امكان اتوماتيك نمودن آغاز تبديل
  - امكان درخواست وقفه در پايان تبديل
  - امکان استفاده از مد sleep برای کاهش نویز

پین های ADC: برای اینکه با ADC آشنا شویم بهتر است ابتدا از سخت افزار قابل مشاهده ی آن شروع کنیم. ADC: برای اینکه با ADC پورت A عملکرد دیگری هم دارد که تبدیل آنالوگ به دیجیتال است. یعنی در صورت فعال کردن ADC تمام  $\Lambda$  پین آن می توانند به عنوان کانال های ورودی آنالوگ استفاده شوند. البته غیر از این  $\Lambda$  پین یک پین مربوط به تغذیه بخش آنالوگ یعنی AVCC و یک پین مربوط به ولتاژ مرجع یعنی AREF



کانال های ورودی را می توان به صورت جداگانه استفاده کرد، بدین صورت که ولتاژ آنالوگ روی هر کانال (هر کدام از پین ها) به صورت مجزا خوانده شود. و یا این که کانال ها به صورت تفاضلی یا دیفرانسیلی باشند. بدین شکل که تفاضل ولتاژ آنالوگ موجود روی دو پین به عنوان ولتاژ آنالوگی که باید به دیجیتال تبدیل شود در نظر گرفته شود. دقت کنید که تمام ورودی ها به صورت multiplex هستند یعنی یک واحد مبدل آنالوگ به دیجیتال وجود دارد که باید تک تک کانال ها را بررسی کند. پس در ورودی هر پین یک مدار به نام & sample دیجیتال وجود دارد که باید تک تک کانال ها را بررسی کند. پس در ورودی هر پین یک مدار به نام & hold (نمونه برداری و نگه داشتن آن تا نمونه برداری بعدی است.

### عملكرد ADC:

بعد از معرفی پارامترهای کلی بهتر است وارد جزئیات شویم. ابتدا حالت های عملکرد به صورت فهرست وار بیان شده و سپس رجیسترها و جزئیات بررسی می شوند. در نهایت با ارائه چند مثال کاربردی زوایای پنهان بحث را برای شما باز خواهیم کرد. مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال در Atmega32 می تواند در دو حالت کار کند.

singleیا تنها: در این حالت بعد از هر تبدیل، ADCمنتظر می ماند تا دوباره تحریک شود (برنامه تحریک توسط کاربر نوشته می شود)

freeیا آزاد: در این حالت عمل نمونه برداری و تبدیل به طور پیوسته از ورودی انجام می شود.(بدون دخالت برنامه)

# رجیسترهایADC:

برای فعال سازی و کارکردن با ADC با ۴ رجیستر اختصاصی و یک رجیستر که بین چند واحد مشترک است سر و کار خواهیم داشت.

### رجيسترADMUX

Admux نام این رجیستر از ADC Multiplexer Selection گرفته شده است. به کمک این رجیستر می توان انتخاب کانال ورودی + انتخاب ولتاژ مرجع + نحوه قرار گرفتن داده دیجیتال در رجیسترهای خروجی را معین کرد. بیت های MUX4 تا MUX4 برای انتخاب کانال ورودی استفاده می شوند که در جدول زیر مشخص شده است.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	REFS1	REFS0	ADLAR	MUX4	MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	ADMUX
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	